

In LAB: implement ripple-carry adder in Verilog and program it on the FPGA board

Step 1. Half Adder (code):

```
`timescale 1ns / 1ps

/////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date:    19:24:22 04/24/2018

// Design Name:

// Module Name:    HalfAdder

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

/////////////////////////////////////////////////////////////////

module HalfAdder(

    input a,

    input b,
```

```

        output sum,
        output cout
    );

    xor(sum, a, b);
    and(cout, a, b);

endmodule

```

Step 2. Full Adder (code):

Full Adder

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date:    19:25:24 04/24/2018
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name:    FullAdder
```

```
// Project Name:
```

```
// Target Devices:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```



```
// Engineer:

//

// Create Date:    19:30:26 04/24/2018

// Design Name:

// Module Name:    RippleCarryAdder

// Project Name:

// Target Devices:

// Tool versions:

// Description:

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module RippleCarryAdder(

    input [1:0] a,

    input [1:0] b,

    input c0,

    output [1:0] s,

    output c2

);


    wire c1;
```



```
FullAdder T1(.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(c0), .sum(s[0]), .cout(c1));
```



```
FullAdder T2(.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(c1), .sum(s[1]), .cout(c2));
```



```
endmodule
```


Result:

 

  

  

  

 

Homework: implement 1-bit Arithmetic Logic Unit (ALU) in Verilog and simulate all possible outputs using Verilog test bench.

1-bit ALU (code):

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date:    19:45:04 04/24/2018
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name:    OneBitALU
```

```
// Project Name:
```

```
// Target Devices:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```

```
//
```

```
// Revision:
```

```
// Revision 0.01 - File Created
```

```
// Additional Comments:
```

```
//
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module OneBitALU(
```

```
    input m,
```

```
input [1:0] s,
```

```
input a,
```

```
input b,
```

```
output f
```

```
);
```

```
    reg out;
```

```
    assign sel = {m, s[0]};
```

```
    assign f = out;
```

```
    always@(m or s or a or b)
```

```
        begin
```

```
            if(s[1]==1'b0)
```

```
                begin
```

```
                    case(s[0])
```

```
                        1'b0 : out = a;
```

```
                        1'b1 : out = !a;
```

```
                    endcase
```

```
                end
```

```
            else
```

```
                begin
```

```
                    case(sel)
```

```
                        2'b00 : out = (!a & b) | (!b & a);
```

```
                        2'b01 : out = !((!a & b) | (!b & a));
```

```
                        2'b00 : out = a | b;
```


2'b00 : out = (!a) | b;


endcase

end

end

endmodule

Result:

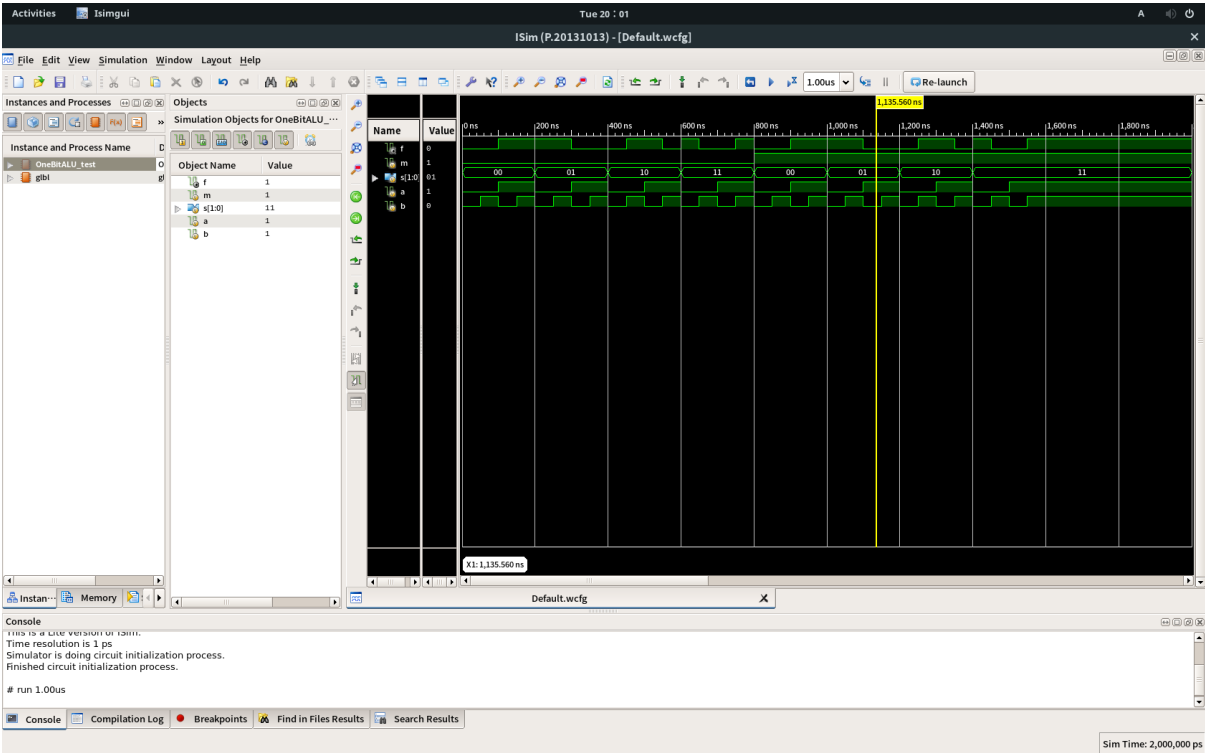

Test code for 1-bit ALU:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date: 19:57:06 04/24/2018
```

```
// Design Name: OneBitALU
```

```
// Module Name: /csehome/ld15/OneBitALU/OneBitALU_test.v
```

```
// Project Name: OneBitALU
```

```
// Target Device:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Verilog Test Fixture created by ISE for module: OneBitALU
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```

```
//
```

```
// Revision:
```

```
// Revision 0.01 - File Created
```

```
// Additional Comments:
```

```
//
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module OneBitALU_test;
```

```
// Inputs
```

```
reg m;
```

```
reg [1:0] s;
```

```
reg a;
```

```
reg b;
```

```
// Outputs
```

```
wire f;
```

```
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
```

```
OneBitALU uut (
```

```
    .m(m),
```

```
    .s(s),
```

```
    .a(a),
```

```
    .b(b),
```

```
    .f(f)
```

```
);
```

```
initial begin
```

```
    // Initialize Inputs
```

```
    m = 0; s = 0; a = 0; b = 0; #50;
```

```
    b = 1; #50;
```

```
    a = 1; b = 0; #50;
```

```
    b = 1; #50;
```

```
    s = 1; a = 0; b = 0; #50;
```


b = 1; #50;

a = 1; b = 0; #50;

b = 1; #50;

s = 2; a = 0; b = 0; #50;

b = 1; #50;

a = 1; b = 0; #50;

b = 1; #50;

s = 3; a = 0; b = 0; #50;

b = 1; #50;

a = 1; b = 0; #50;

b = 1; #50;

m = 1; s = 0; a = 0; b = 0; #50;

b = 1; #50;

a = 1; b = 0; #50;

b = 1; #50;

s = 1; a = 0; b = 0; #50;

b = 1; #50;

a = 1; b = 0; #50;

b = 1; #50;

s = 2; a = 0; b = 0; #50;

b = 1; #50;

a = 1; b = 0; #50;

b = 1; #50;

s = 3; a = 0; b = 0; #50;

b = 1; #50;

a = 1; b = 0; #50;

```
b = 1; #50;
```

```
end
```

```
endmodule
```