 




At lab time:



1. 7-segment display를 universal board 위에 7448 (BCD to 7-segment decoder)과 dip switch로 구현하기



-> universal board가 아닌 breadboard 위에 구현하였으며, dip switch가 제대로 부착되지 않아 수동으로 입력 값을 조절하였다.



사진:



  

  

  

  

2. BCD to 7-segment decoder를 Xilinx ISE상에 구현하기

2-(1). In structural description

코드:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date:    19:50:41 04/10/2018
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name:    BCDto7_s
```

```
// Project Name:
```

```
// Target Devices:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```

```
//
```

```
// Revision:
```

```
// Revision 0.01 - File Created
```

```
// Additional Comments:
```

```
//
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module BCDto7_s(
```

```
    input A,
```

```
    input B,
```

```
    input C,  
    input D,  
output [6:0] out  
);
```

```
wire NA, NB, NC, ND;
```

```
wire BD, NBND, CD, NCND, CND, NBC, BND, BNC, BNCD;
```

```
not(NA, A);
```

```
not(NB, B);
```

```
not(NC, C);
```

```
not(ND, D);
```

```
and(BD, B, D);
```

```
and(CD, C, D);
```

```
and(NBND, NB, ND);
```

```
and(NCND, NC, ND);
```

```
and(CND, C, ND);
```

```
and(NBC, NB, C);
```

```
and(BND, B, ND);
```

```
and(BNC, B, NC);
```

```
and(BNCD, B, NC, D);
```

```
or(out[6], A, BD, C, NBND);
```

```
or(out[5], NCND, CD, NB);
```

```
or(out[4], B, NC, D);
```

```
or(out[3], NBND, CND, BNCD, NBC);
```


```
or(out[2], NBND, CND);
```

```
or(out[1], A, NCND, BND, BNC);
```

```
or(out[0], A, CND, BNC, NBC);
```

endmodule

사진:

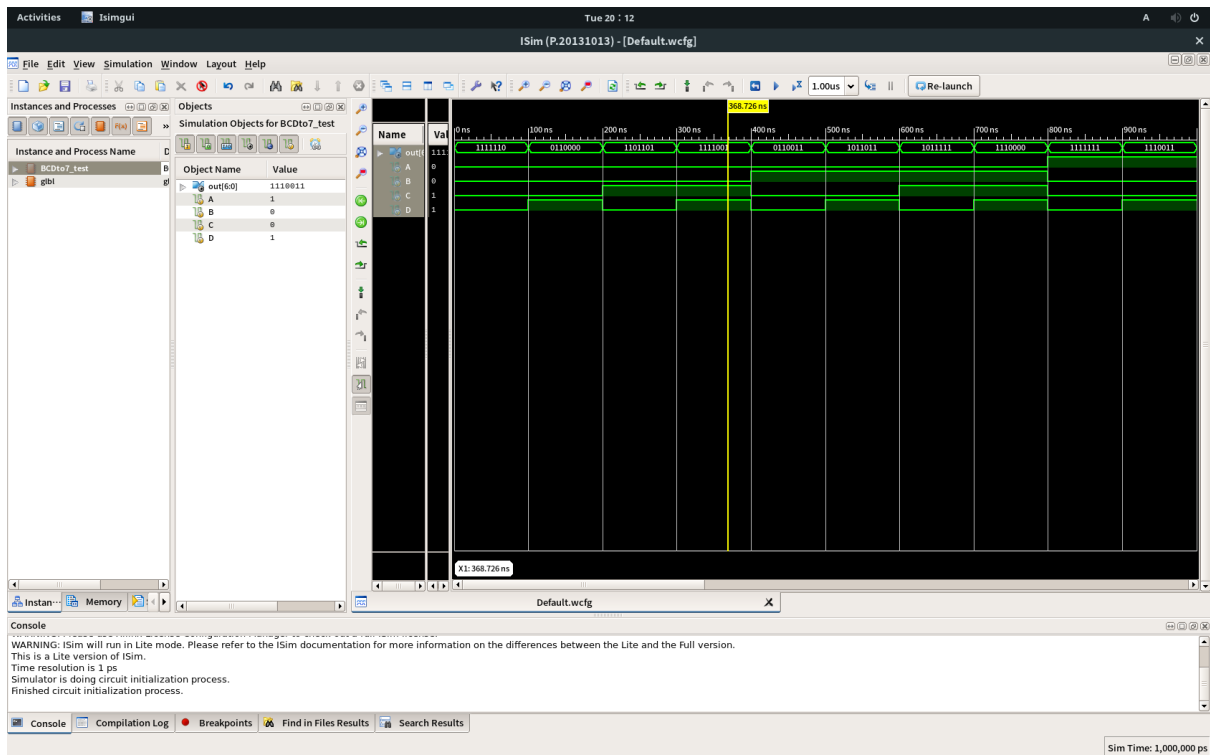

2-(2). In data-flow style description

코드:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date:    20:16:36 04/10/2018
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name:    BCDto7_d
```

```
// Project Name:
```

```
// Target Devices:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```

```
//
```

```
// Revision:
```

```
// Revision 0.01 - File Created
```

```
// Additional Comments:
```

```
//
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module BCDto7_d(
```

```
    input A,
```

```
    input B,
```

```
    input C,
```

```
input D,
```

```
output [6:0] OUT
```

```
);
```

```
    wire [3:0] in;
```

```
    assign in = {A, B, C, D};
```

```
    assign OUT = (in == 4'b0000) ? 7'b11111110 :
```

```
                (in == 4'b0001) ? 7'b01100000 :
```

```
                (in == 4'b0010) ? 7'b11011010 :
```

```
                (in == 4'b0011) ? 7'b11111001 :
```

```
                (in == 4'b0100) ? 7'b01100111 :
```

```
                (in == 4'b0101) ? 7'b10110111 :
```

```
                (in == 4'b0110) ? 7'b10111111 :
```

```
                (in == 4'b0111) ? 7'b11100000 :
```


```
                (in == 4'b1000) ? 7'b11111111 :
```

```
                (in == 4'b1001) ? 7'b11100111 :
```

```
                7'b00000000;
```

```
endmodule
```

사진:

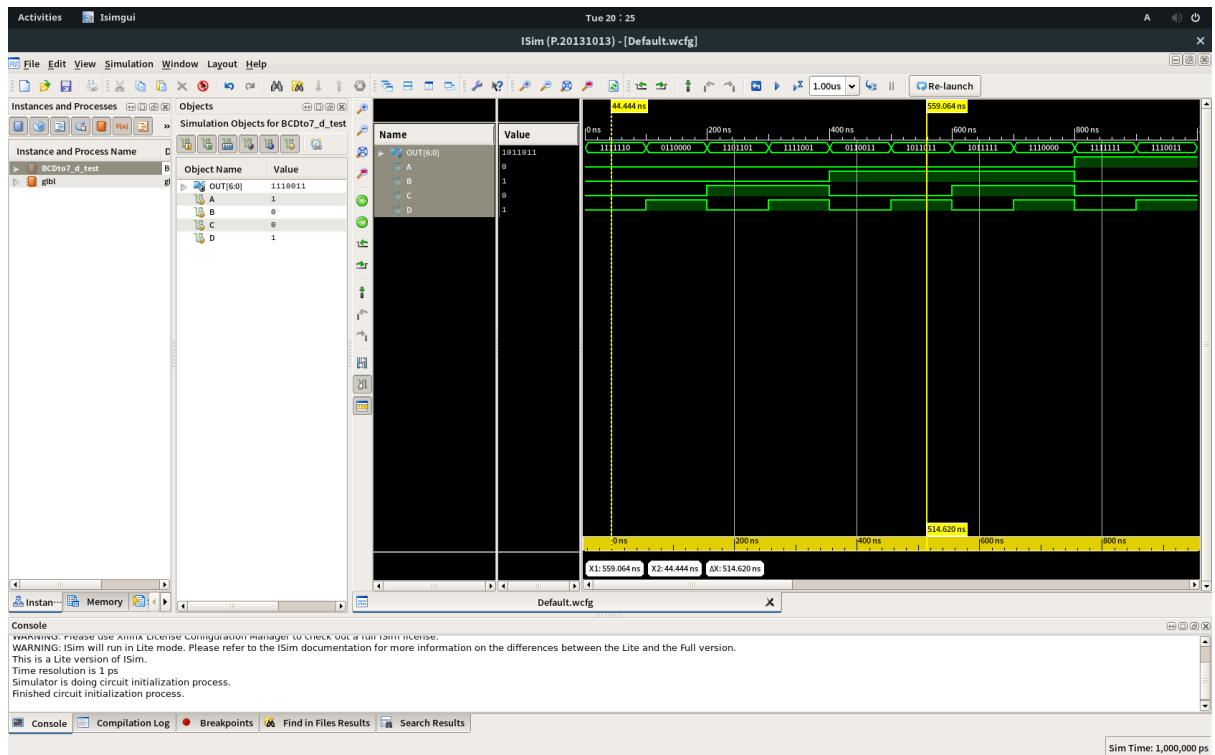

2-(3). In behavioral description

코드:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date:    20:27:40 04/10/2018
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name:    BCDto7_b
```

```
// Project Name:
```

```
// Target Devices:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```

```
//
```

```
// Revision:
```

```
// Revision 0.01 - File Created
```

```
// Additional Comments:
```

```
//
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module BCDto7_b(
```

```
    input A,
```

```
    input B,
```

```
    input C,
```

```
input D,  
output [6:0] OUT  
);
```

```
    wire [3:0] in;
```

```
    reg [6:0] t;
```

```
    assign in = {A, B, C, D};
```

```
    assign OUT = t;
```

```
    always@(in)
```

```
        begin
```

```
            case(in)
```

```
                4'b0000 : t = 7'b11111110;
```

```
                4'b0001 : t = 7'b01100000;
```

```
                4'b0010 : t = 7'b1101101;
```

```
                4'b0011 : t = 7'b1111001;
```

```
                4'b0100 : t = 7'b0110011;
```

```
                4'b0101 : t = 7'b1011011;
```

```
                4'b0110 : t = 7'b1011111;
```

```
                4'b0111 : t = 7'b1110000;
```

```
                4'b1000 : t = 7'b1111111;
```


```
                4'b1001 : t = 7'b1110011;
```

```
            endcase
```

```
        end
```

endmodule

사진:

 

Homework:

1. Klingon number system decoder for 7-segment를 Xilinx ISE 상에 구현하기

1-(1). In structural description

코드:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date: 21:31:33 04/10/2018
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name: Klingon_s
```

```
// Project Name:
```

```
// Target Devices:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```

```
//
```

```
// Revision:
```

```
// Revision 0.01 - File Created
```

```
// Additional Comments:
```

```
//
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module Klingon_s(
```

```
    input A,
```

input B,

input C,

input D,

output [6:0] OUT

);

wire NA, NB, NC, ND;

wire BND, NCND, NBNCND, BD, NANBNCND;

wire BNCD, NBCD, BCND, BCD, AD;

not(NA, A);

not(NB, B);

not(NC, C);

not(ND, D);

and(BND, B, ND);

and(NCND, NC, ND);

and(NBNCND, NB, NC, ND);

and(BD, B, D);

and(NANBNCND, NA, NB, NC, ND);

and(BNCD, B, NC, D);

and(NBCD, NB, C, D);

and(BCND, B, C, ND);

and(BCD, B, C, D);

and(AD, A, D);

and(NANB, NA, NB);

```

and(OUT[6], NA, NB);

or(OUT[5], A, BND, NCND);

or(OUT[4], A, NBNCND, BD);

or(OUT[3], NANBNCND, BNCD, NBCD);

or(OUT[2], A, BNCD, BCND, NBNCND);


or(OUT[1], A, NCND, BCD);

or(OUT[0], AD, B, C);

```

endmodule

사진:

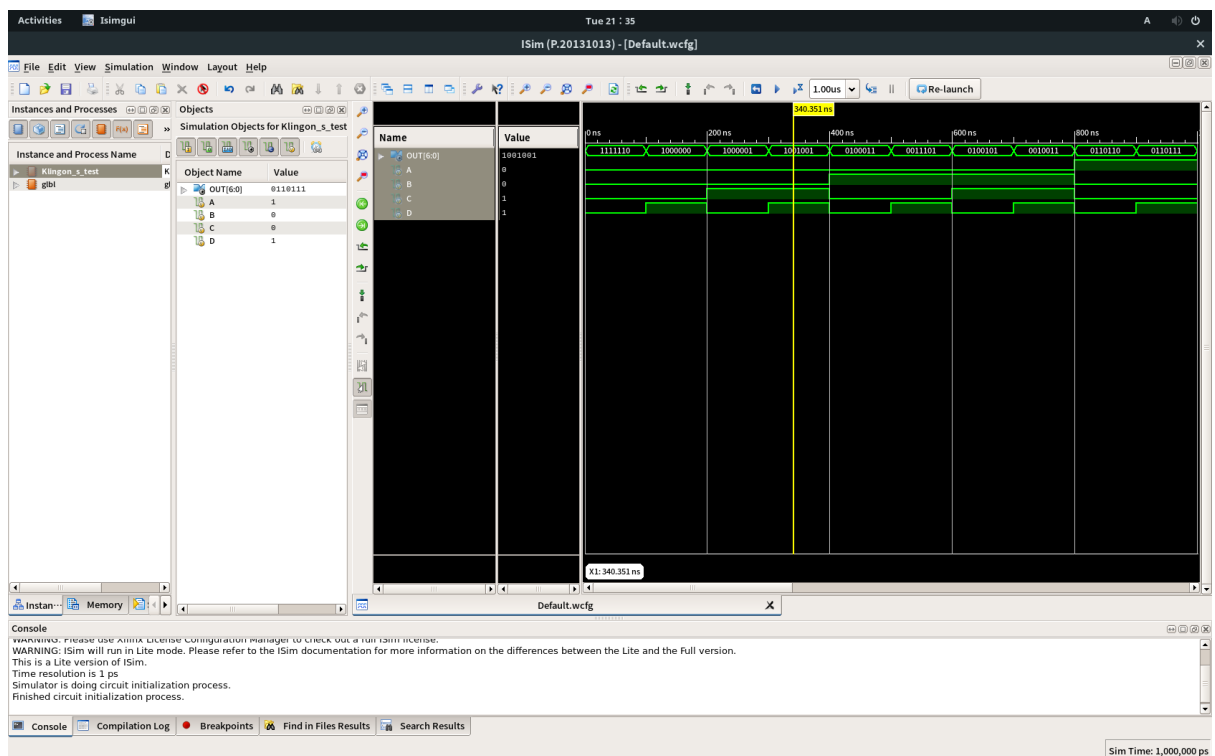

1-(2). In data-flow style description

코드:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date:    21:36:53 04/10/2018
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name:    Klingon_d
```

```
// Project Name:
```

```
// Target Devices:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```

```
//
```

```
// Revision:
```

```
// Revision 0.01 - File Created
```

```
// Additional Comments:
```

```
//
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module Klingon_d(
```

```
    input A,
```

```
    input B,
```

```
    input C,
```

```
input D,
```

```
output [6:0] OUT
```

```
);
```

```
    wire [3:0] in = {A, B, C, D};
```

```
    assign OUT = (in == 4'b0000) ? 7'b11111110 :
```

```
                        (in == 4'b0001) ? 7'b10000000 :
```

```
                        (in == 4'b0010) ? 7'b10000001 :
```

```
                        (in == 4'b0011) ? 7'b10010001 :
```

```
                        (in == 4'b0100) ? 7'b01000011 :
```

```
                        (in == 4'b0101) ? 7'b00111101 :
```

```
                        (in == 4'b0110) ? 7'b01001010 :
```

```
                        (in == 4'b0111) ? 7'b00100111 :
```


```
                        (in == 4'b1000) ? 7'b01101110 :
```

```
                        (in == 4'b1001) ? 7'b01101111 :
```

```
                        7'b00000000;
```

```
endmodule
```

사진:

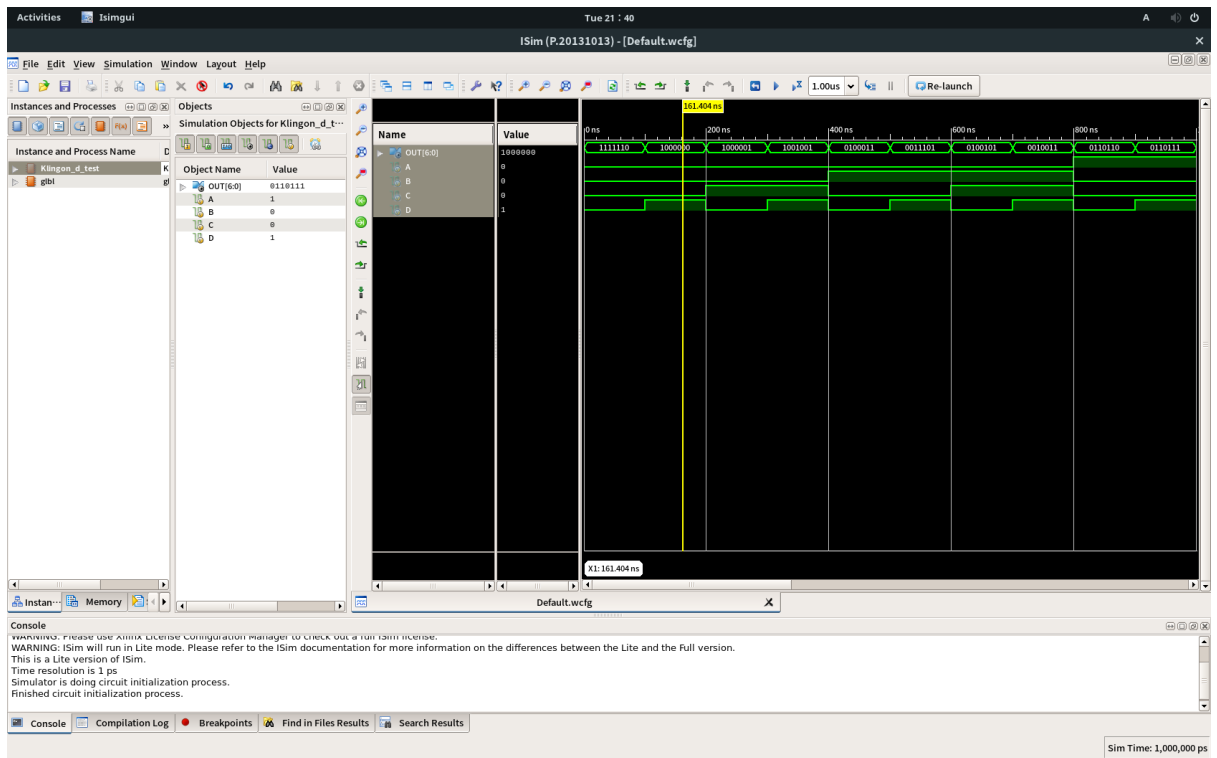

1-(3). In behavioral description

코드:

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date:    21:41:54 04/10/2018
```

```
// Design Name:
```

```
// Module Name:    Klingon_b
```

```
// Project Name:
```

```
// Target Devices:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```

```
//
```

```
// Revision:
```

```
// Revision 0.01 - File Created
```

```
// Additional Comments:
```

```
//
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module Klingon_b(
```

```
    input A,
```

```
    input B,
```

```
    input C,
```



```
input D,  
output [6:0] OUT  
);
```

```
    wire [3:0] in;
```

```
    reg [6:0] t;
```

```
    assign in = {A, B, C, D};
```

```
    assign OUT = t;
```

```
    always@(in)
```

```
        begin
```

```
            case(in)
```

```
                4'b0000 : t = 7'b11111110;
```

```
                4'b0001 : t = 7'b10000000;
```

```
                4'b0010 : t = 7'b10000001;
```

```
                4'b0011 : t = 7'b1001001;
```

```
                4'b0100 : t = 7'b0100011;
```

```
                4'b0101 : t = 7'b0011101;
```

```
                4'b0110 : t = 7'b0100101;
```

```
                4'b0111 : t = 7'b0010011;
```

```
                4'b1000 : t = 7'b0110110;
```


```
                4'b1001 : t = 7'b0110111;
```

```
            endcase
```

```
        end
```

endmodule

사진:

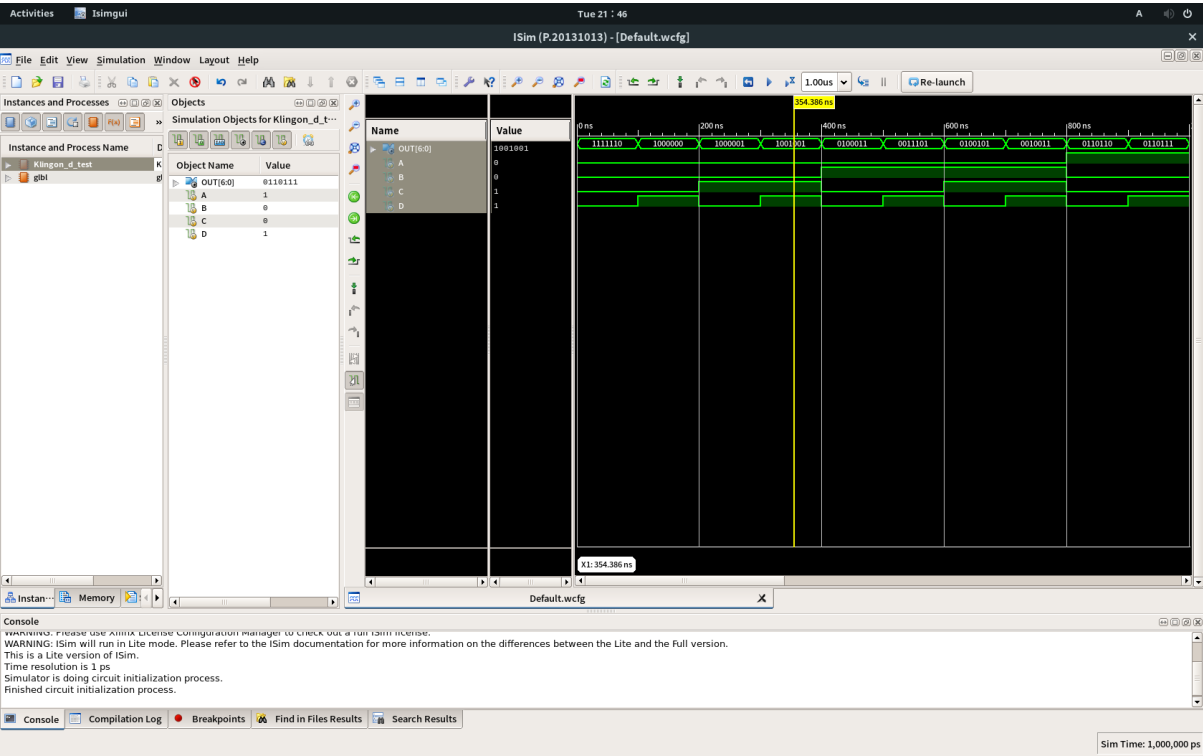

부록: BCD to 7-segment decoder와 Klingon number system의 테스트코드

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
// Company:
```

```
// Engineer:
```

```
//
```

```
// Create Date: 20:06:12 04/10/2018
```

```
// Design Name: BCDto7_s
```

```
// Module Name: /tmp/tmp.avGN9aNacr/BCDto7/BCDto7_test.v
```

```
// Project Name: BCDto7
```

```
// Target Device:
```

```
// Tool versions:
```

```
// Description:
```

```
//
```

```
// Verilog Test Fixture created by ISE for module: BCDto7_s
```

```
//
```

```
// Dependencies:
```

```
//
```

```
// Revision:
```

```
// Revision 0.01 - File Created
```

```
// Additional Comments:
```

```
//
```

```
////////////////////////////////////////////////////////////////
```

```
module BCDto7_test;
```

```
// Inputs
```

```
reg A;
```

```
reg B;
```

```
reg C;
```

```
reg D;
```

```
// Outputs
```

```
wire [6:0] out;
```

```
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
```

```
BCDto7_s uut (
```

```
    .A(A),
```

```
    .B(B),
```

```
    .C(C),
```

```
    .D(D),
```

```
    .out(out)
```

```
);
```

```
initial begin
```

```
    // Initialize Inputs
```

```
    A = 0;
```

```
    B = 0;
```

```
    C = 0;
```

```
    D = 0;
```

```
// Wait 100 ns for global reset to finish
```

```
#100;
```

```
// Add stimulus here
```

```
A = 0; B = 0; C = 0; D = 1;
```

```
#100 A = 0; B = 0; C = 1; D = 0;
```

```
#100 A = 0; B = 0; C = 1; D = 1;
```

```
#100 A = 0; B = 1; C = 0; D = 0;
```

```
#100 A = 0; B = 1; C = 0; D = 1;
```

```
#100 A = 0; B = 1; C = 1; D = 0;
```

```
#100 A = 0; B = 1; C = 1; D = 1;
```

```
#100 A = 1; B = 0; C = 0; D = 0;
```

```
#100 A = 1; B = 0; C = 0; D = 1;
```

```
end
```

```
endmodule
```